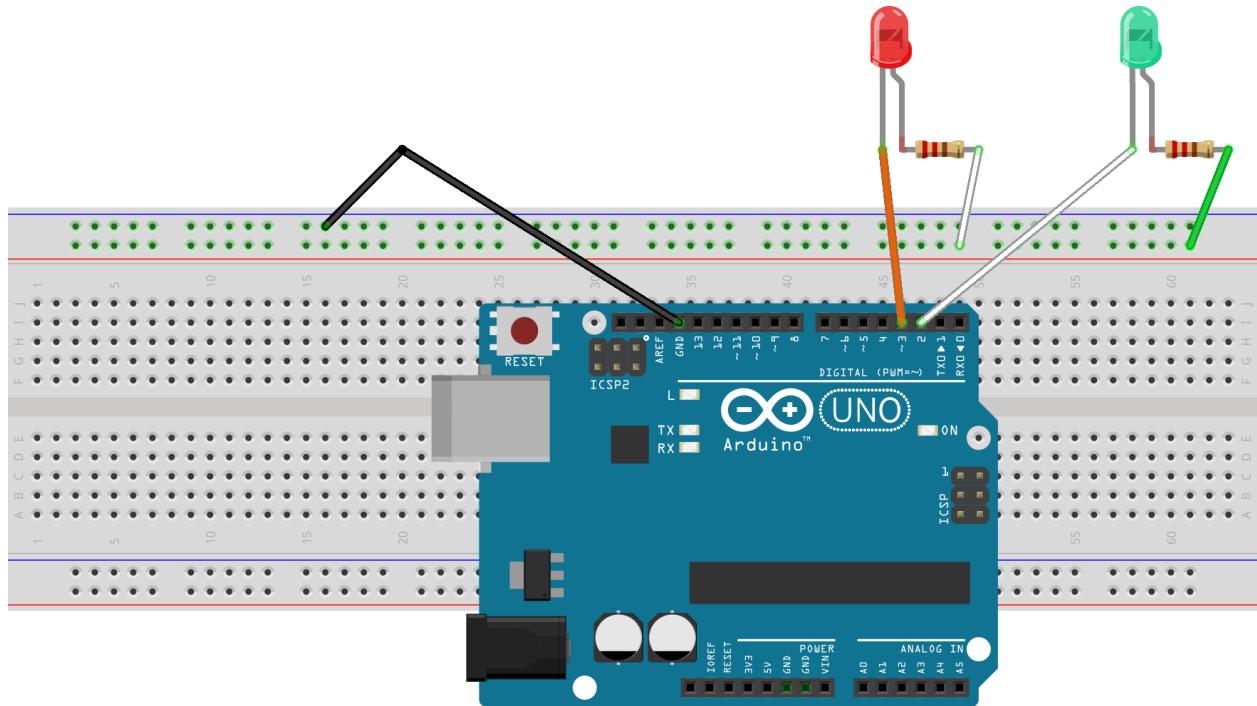


CASA DOMÓTICA ESQUEMAS DE CONEXIONADO


ARDUINO 1: Conexionado de estancia con puerta

Leds




fritzing

Pulsador

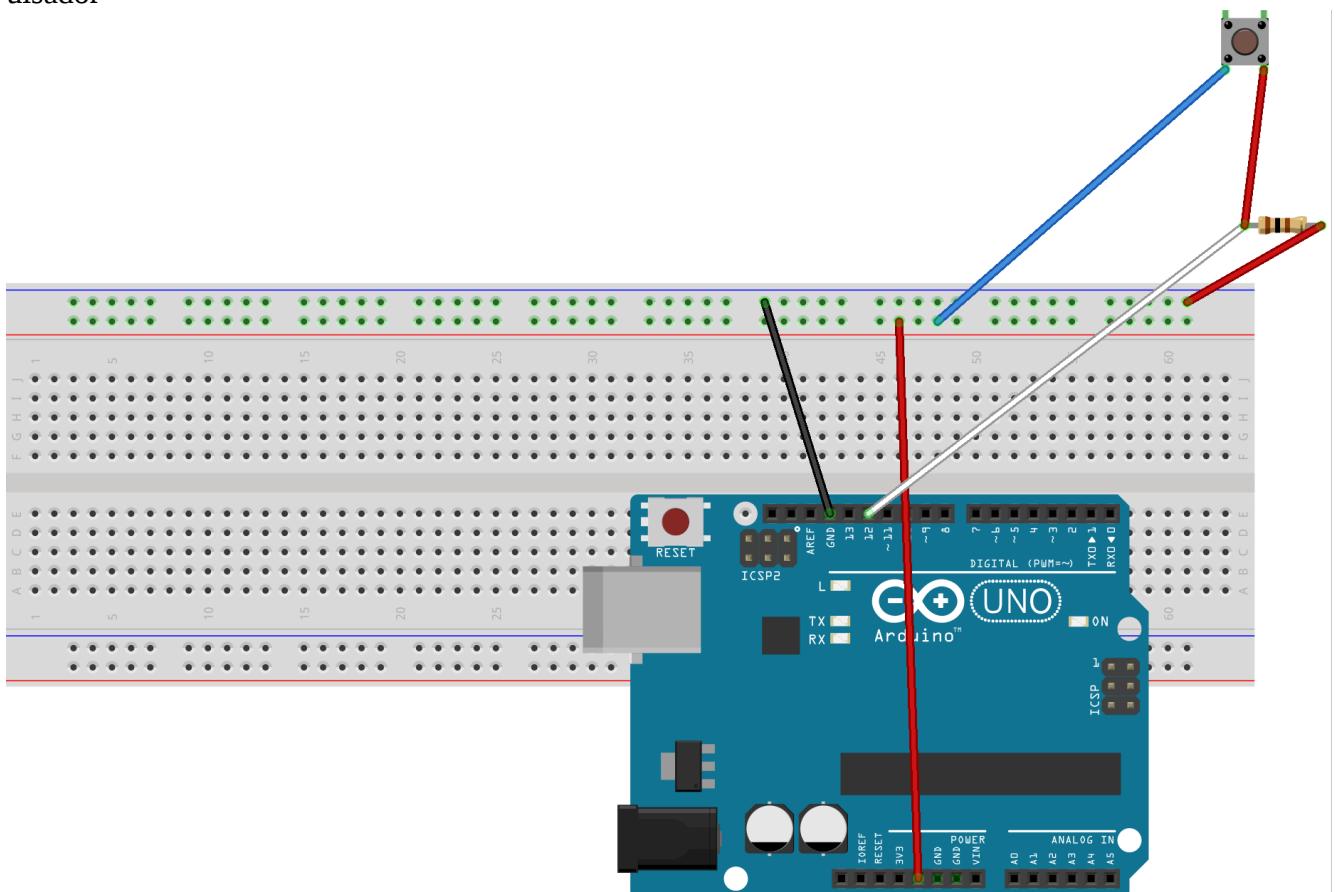


fritzing

Potenciómetro

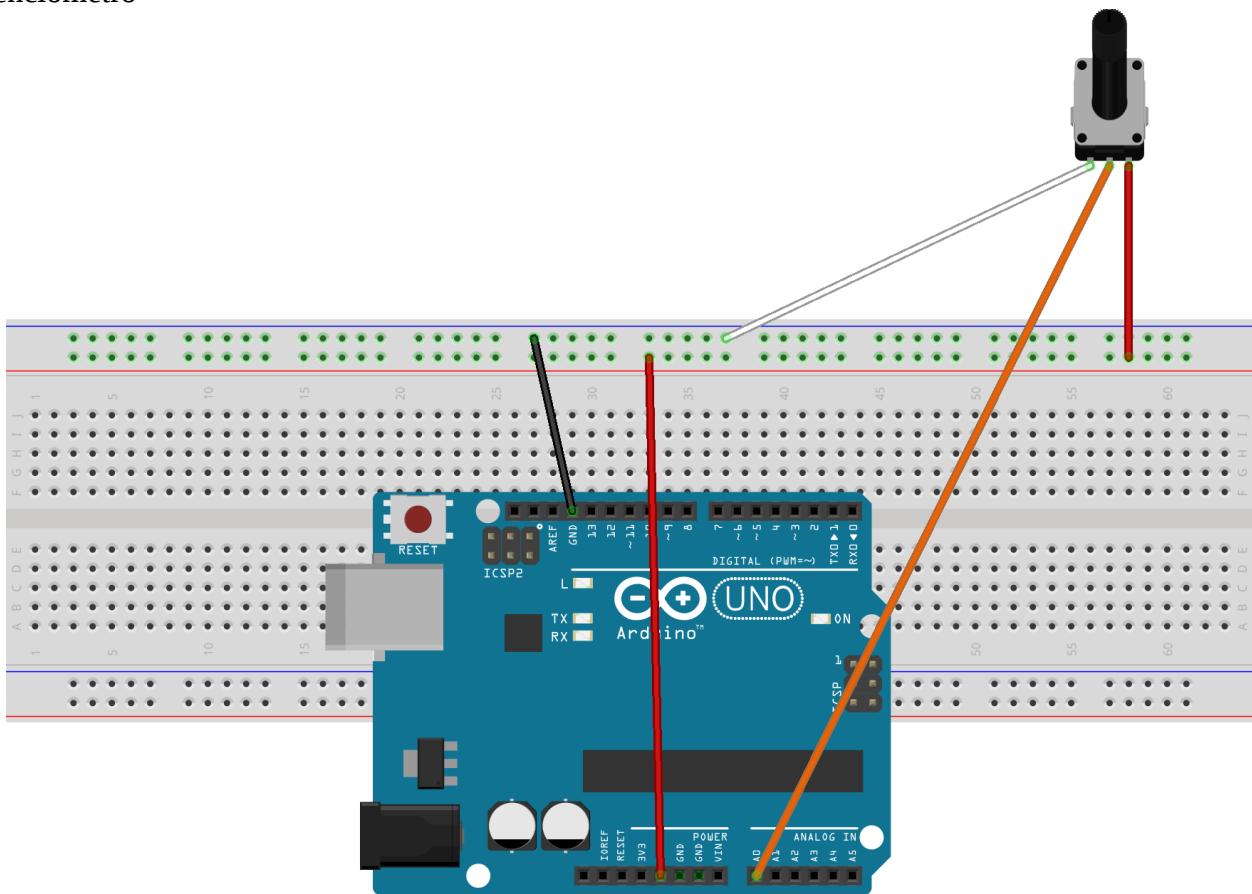


Motor puerta

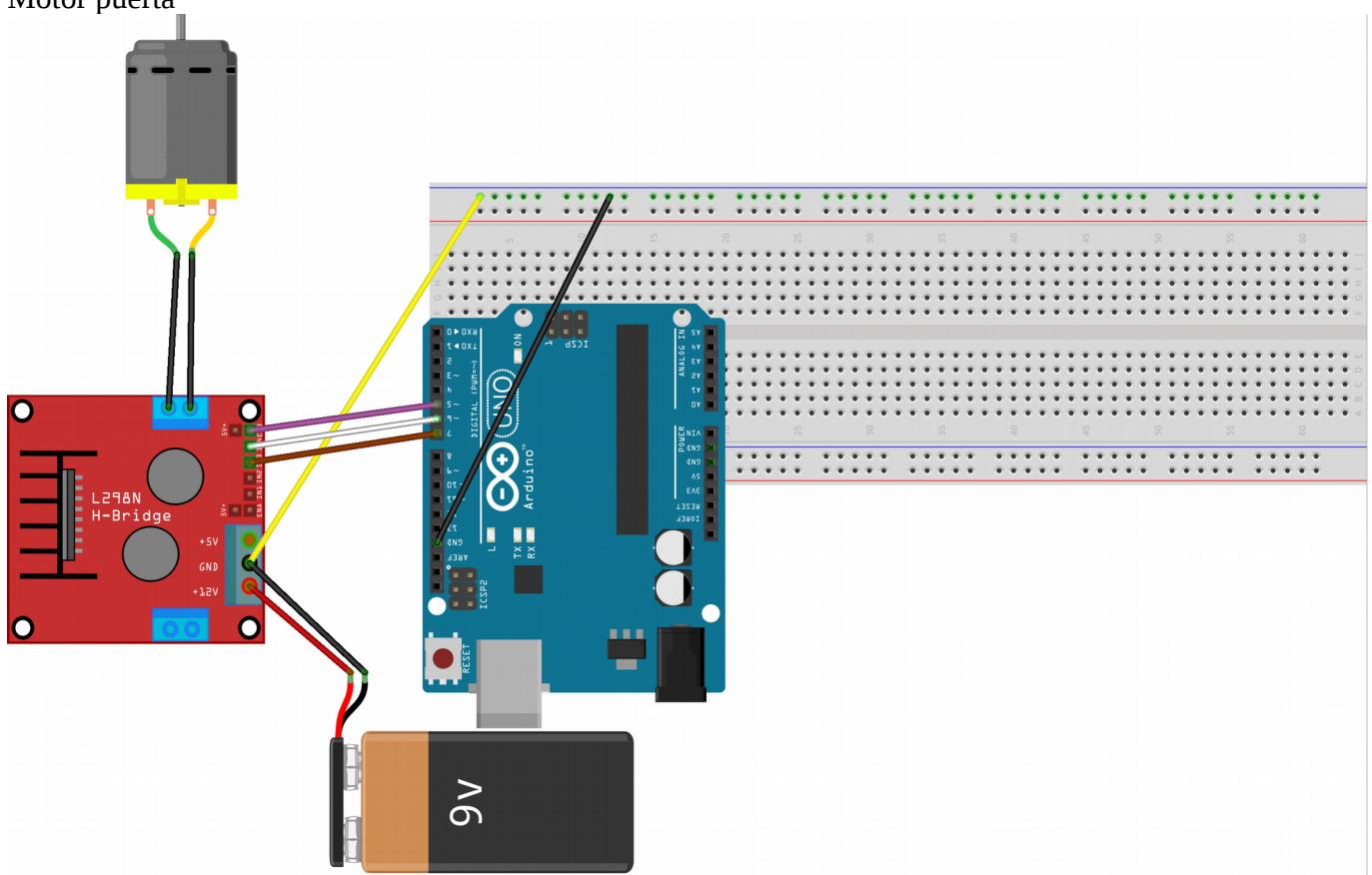


fritzing

Zumbador

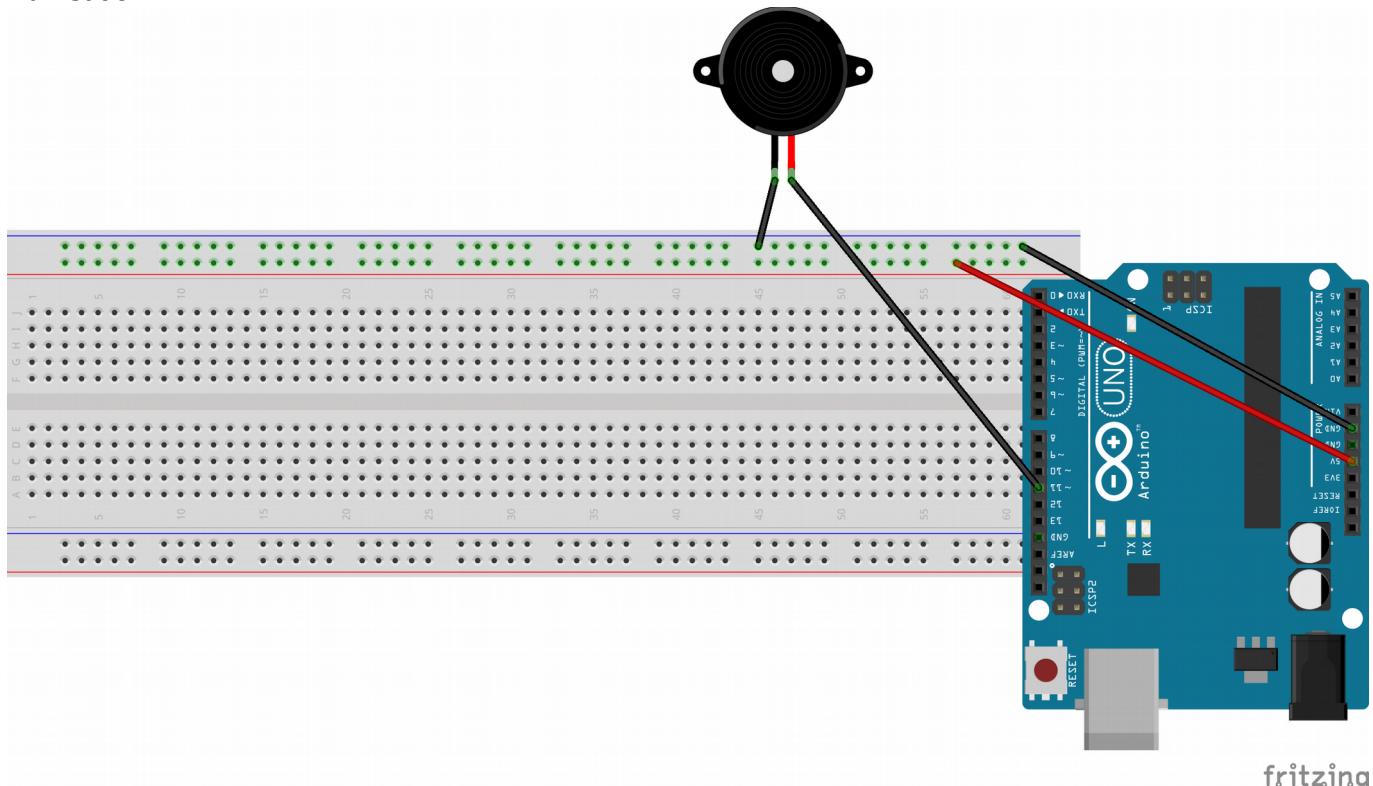

fritzing

Ultrasonidos

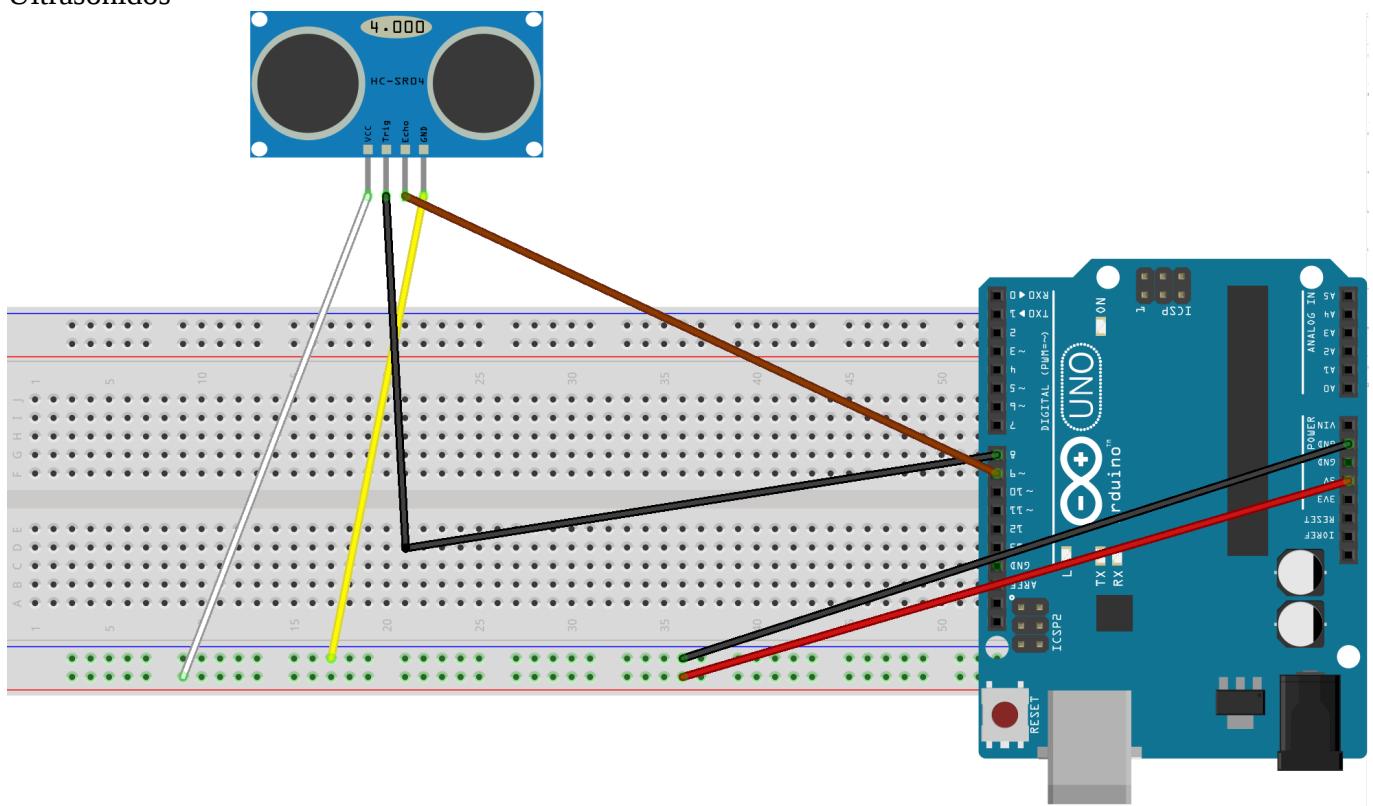


fritzing

LCD

Montaje no realizado en fritzing


ARDUINO 2: Conexionado estancias con ventilador y persiana

Sensor DHT11

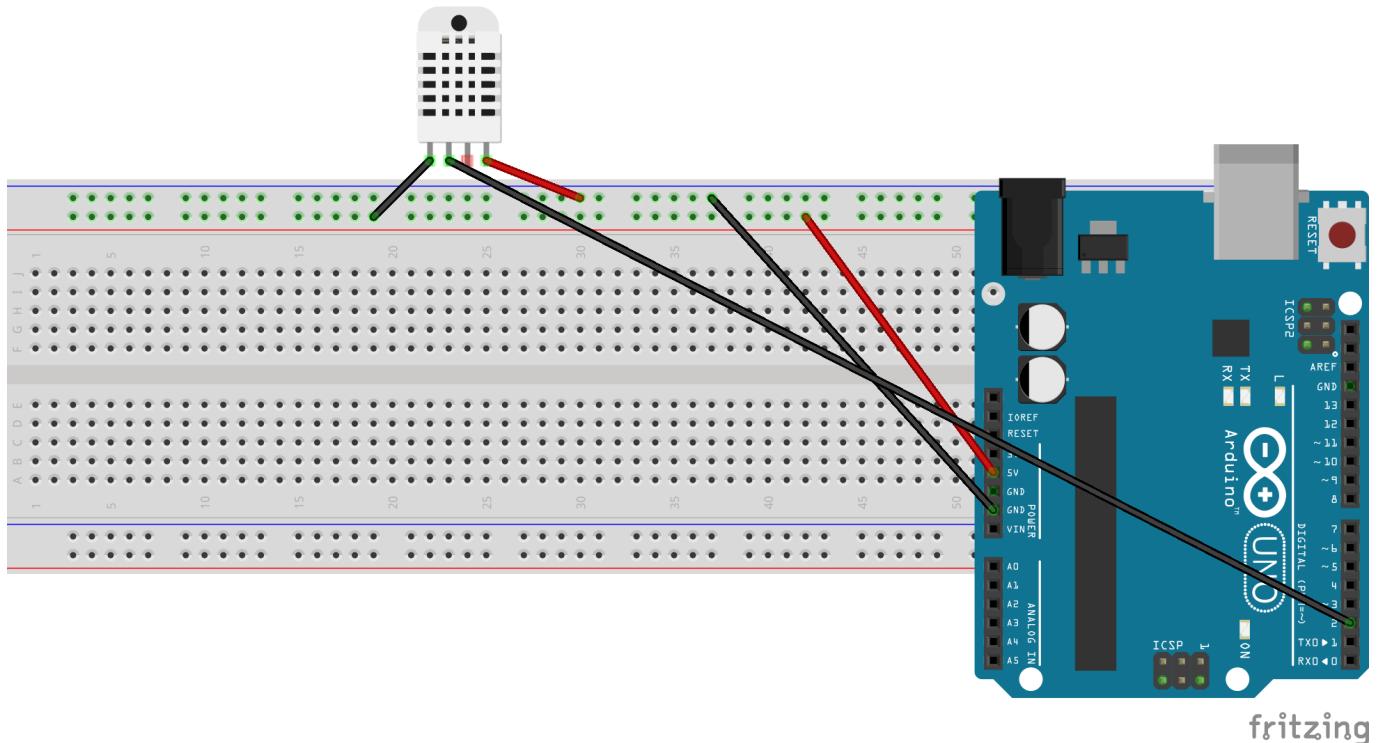


fritzing

Ventilador

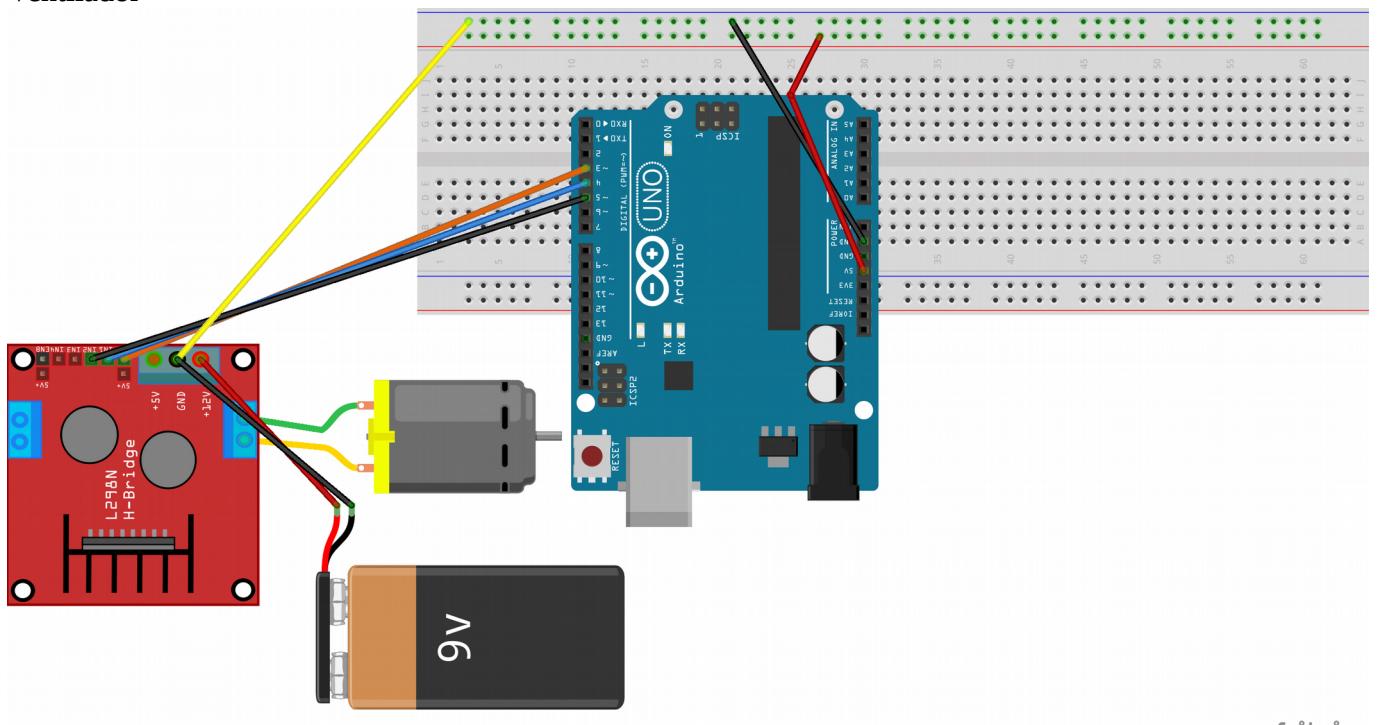

fritzing

LDR

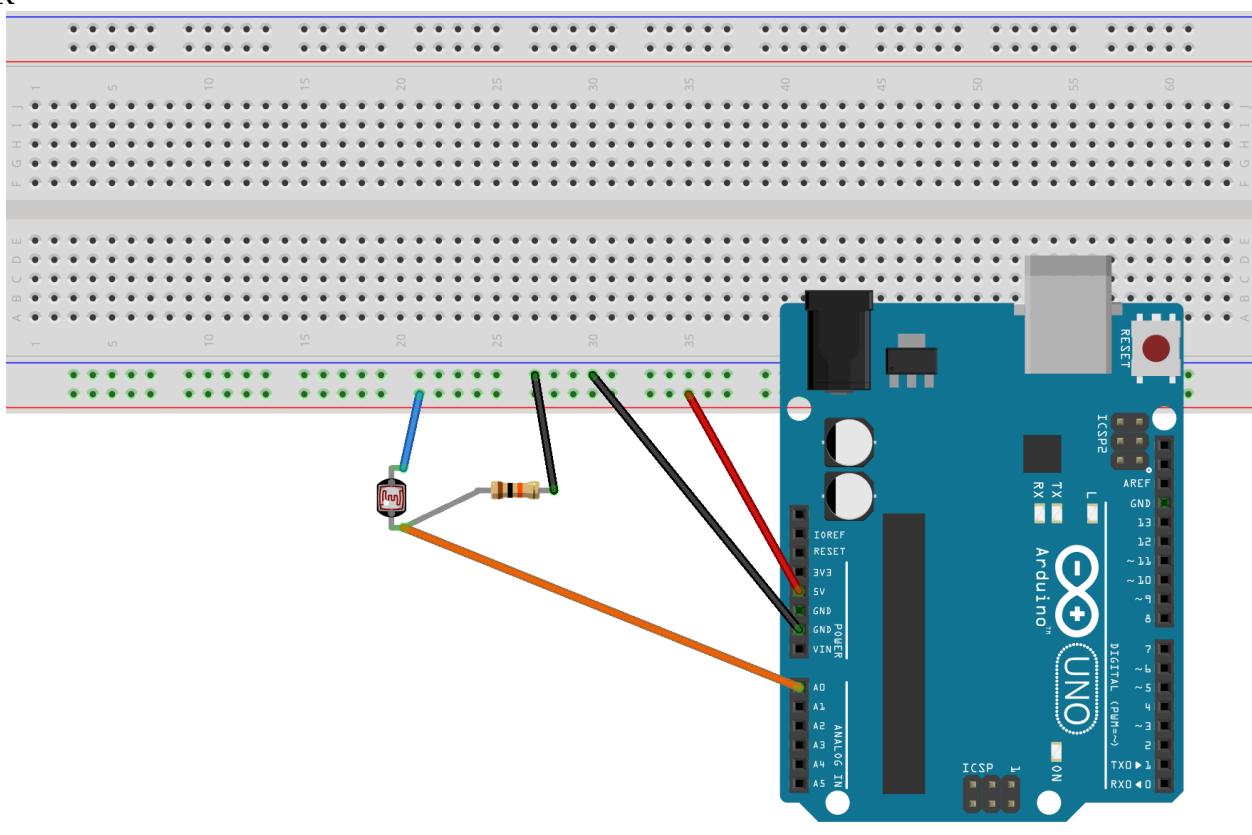

fritzing

Motor persiana

